

ADXL354B 超低ノイズ3軸加速度センサモジュール(アナログ出力)2g/4g



アナログデバイセズ ADXL354B 搭載

■特徴

- ・アナログデバイセズの超低ノイズ3軸加速度センサをモジュールにしました。
- ・ADXL354 はセラミックパッケージで最新の MEMS 技術による超低ノイズセンサです。
- ・安価な量産品より1桁以上ノイズが小さく、精密な計測が必要な慣性計測ユニット (IMU) や傾斜検知、ロボット、地震計などの産業用分野に最適です。
- ・扱いやすい X 軸, Y, 軸 Z 軸アナログ電圧出力です。s
- ・2gと4gの測定レンジ切り替えが可能
- · 2.25V~3.6V 単一電源動作 消費電流 150 μ A
- ・14 ピン 400MIL 幅の DIP 形状で扱いやすい

■仕様

- 171	
センサ	ANALOG DEVICES ADXL354B
センサ軸数	3 軸(X 軸, Y 軸, Z 軸)
出力形式	アナログ出力
検出レンジ	±2g, ±4g を RANGE ピンで選択
感度	400mV/g ±2g レンジ
	200mV/g ±4g レンジ
0g オフセット	0.9V
温度係数	±0.01% / °C
出力帯域	1500Hz(フィルタなし),50Hz (0.1uF コンデンサ付加時)
ノイズ	20 μg / √Hz
電源電圧	DC2.25V~3.6V
消費電流	動作中:150 μ A
	スタンバイモード:21μΑ
動作温度	-40~+125°C
重量	1g
モジュールサイズ	約 18x12.7mm

※製作・使用にあたり巻末の使用上の注意をよく読んでお使いください。

■内容品



センサ基板 (部品ハンダ付け済)



ピンヘッダ (14 ピン分)




ピンフレーム (14 ピン分)


※基板の外周は製造上の切断によるバリ (ガラスエポキシ基板の繊維) が出ています。これはカッターの背の部分などで擦ると簡単に キレイになります。バリで手・指を傷つけないようご注意ください。

■ピン配置 (通常のDIPと同じ反時計回りの配置です)

用途	名称	ピン番号	写真	ピン番号	名称	用途
グランド	GND	1		14	TEMP	温度出力
ロジック電源(1.8V~3.6V)	VDDIO	2		13	GND	グランド
スタンバイ	~STBY	3		12	ZOUT	Z 軸出力
レンジ切り替え	RANGE	4		11	YOUT	Y軸出力
セルフテスト1	ST1	5		10	XOUT	X軸出力
セルフテスト2	ST2	6		9	VSUPPLY	電源(2.25V~3.6V)
グランド	GND	7		8	GND	グランド

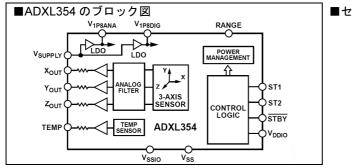- ※グランドは基板内で接続されています。
- ※I/O 電源とセンサの電源は別になっています。単一電源でお使いになる場合は VSUPPLY, VDDIO に同じ電圧を供給してください。
- ※7番~8番ピンの間に内部アナログ電源 1.8V, 内部ディジタル電源 1.8V の端子を設けています。詳細は次ページ



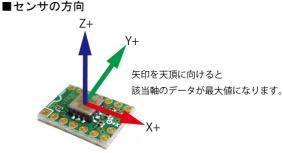

■使い方

電源は2箇所あり VSUPPLY~GND と VDDIO~GND に 3.3V(2.25V~3.6V)を供給します。VSUPPLY と VDDIO は同じ電圧で問題ありません。ST1 と ST2 ピンは GND に接続します。~STBY ピンを VDDIO に接続します。RANGE ピンは GND に接続すると±2g, VDDIO に接続すると±4g の測定レンジになります。

これで XOUT, YOUT, ZOUT にそれぞれの軸の加速度出力が出ます。オシロスコープで簡単に動作の確認ができます。


Og の時の出力は内部電源 1.8V の 1/2 となりますので、0.9V となります。これを中心にフルスケールで OV~1.8V にスイング することになります。TEMP は内蔵温度センサの温度出力になっています。

初期状態ではモジュールにフィルタコンデンサを付加しておりません。ADXL354 の裸の出力帯域は 1500Hz となっており、基板裏面にコンデンサをつけることに任意の帯域の LPF を構成することができます。出力インピーダンスが 32kΩと少し大きいので、必ず基板に直接コンデンサをハンダ付けしてください。ブレッドボード、空中配線では ADXL354 の超低ノイズが生かせません。

■別電源動作

この製品はアナログ 1.8V とディジタル 1.8V の外部電源端子を設けています。通常はセンサに内蔵している 2 つの 1.8V レギュレータで動作が可能ですが、外部からの 1.8V 電源でも動作できるようにしました。外部電源動作をする場合次のようにします。(1.8V は標準値で 1.62V~1.98V の範囲で動作します。V1P8ANA と V1P8DIG は同じ電圧でなければなりません)

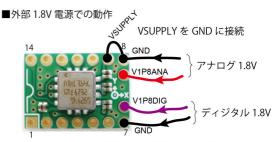- ・VSUPPLY を GND(VSS)に接続します。内蔵 LDO が停止します。
- V1P8ANA 端子, V1P8DIG 端子に外部から 1.8V を供給します。



※GND は内部でつながっています。


※アナログの 1.8V は外部からの供給で、ディジタルの 1.8V は内蔵レギュレータを使用するというのはできません。両方を内蔵レギュレータにするか、両方とも外部供給にするかのどちらかの選択になります。

※VDDIO は 1.8V~3.6V の電圧が必要ですが、V1P8DIG の電源と共有できます。


※ノイズの影響を最小限にするため、アナログとディジタルのレギュレータは低ノイズ品を別々に用意することを推奨します。 バイパスコンデンサや基板設計にも注意が必要です。

※センサの 0g はアナログ 1.8V の 1/2 の電圧が基準となるため、1.8V の初期精度、温度特性が 0g の出力電圧に反映されます。

■寸法図

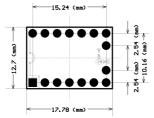

穴間隔は 2.54mm ピッチ, 穴径は 0.85mm です。

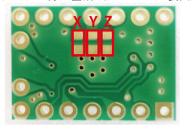

■LPF コンデンサの付加箇所(モジュール裏面)

■使用上の注意

- ・電源極性・モジュールの向きを間違えないでください。一瞬でもICが破壊されてしまいます。
- ・本キットはエンジニアの方を対象にした製品です。本製品をお使いになるにはある程度の電気的知識を必要とします。・本 モジュールを使用したことによる、損害・損失については一切補償できません。
- ・製造上の不良がございましたら、良品とお取替えいたします。それ以外の責についてはご容赦ください。
- ・この製品は鉛フリー・RoHS 適合品です。MADE IN JAPAN

Copyright (c) 2018 Strawberry Linux Co.,Ltd. 無断転載を禁止します 株式会社ストロベリー・リナックス 2018年8月24日 第1版